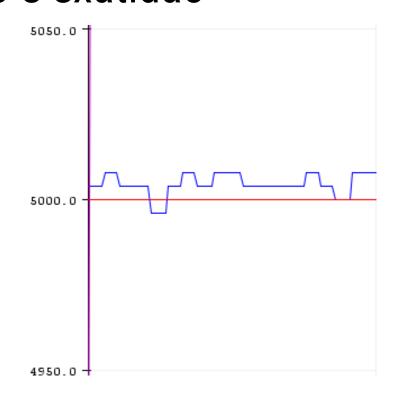



Arduino aplicado a instrumentação

ARDUINO DAY 2021

Sensores

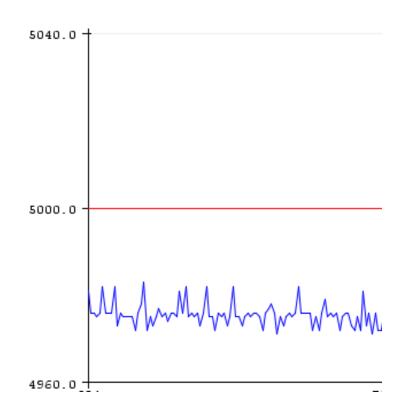- Erro sistemático x erro aleatório
- Precisão e exatidão







Sensores



• Frequência de amostragem e média simples

```
if (millis() - lastTime > 1000) {
    // execução de leituras do sensor
    lastTime = millis();
}
```



Sensores



- Exercicío de fixação
 - Utilizar os mesmos sensores e implementar um filtro de média simples com frequência de medição de 1/3 Hz para leitura do TMP36 e do LDR. Além disso, a atualização no LCD deve ser condicional à alterações nos valores lidos dos sensores



Acionamentos



Servo motor



Motor de passo



Motor DC



Acionamentos



- Diretivas do pré-compilador
- Monitor Serial e interface UART
- Função map

map(val, 0, 1023, 0, 180);



Acionamentos



- Exercicío de fixação
 - Crie um sistema no qual um sensor LDR ou TMP36 regula o delay de cada iteração do loop. Além disso, a velocidade com que o servo se move deve ser alterada.
 - Dica: Diminuir o movimento e checar se foi concluído como critério de ação.



- Interrupção x polling
 - Economia de tempo da CPU
 - Prevenção contra atrasos
- No Arduino Uno: pinos D2 e D3
- Tipos de disparo: HIGH, LOW, RISING, FALLING, CHANGE



- Limitações
 - Rotinas de interrupções não acontecem simultâneamente
 - Ordem de prioridade
 - Devem ser rápidas

1 Reset 2 External Interrupt Request 0 (pin D2) (INT0_vect) 3 External Interrupt Request 1 (pin D3) (INT1_vect) 4 Pin Change Interrupt Request 0 (pins D8 to D13) (PCINTO_vect) 5 Pin Change Interrupt Request 1 (pins A0 to A5) (PCINT1_vect) 6 Pin Change Interrupt Request 2 (pins D0 to D7) (PCINT2_vect) 7 Watchdog Time-out Interrupt (WDT_vect) (TIMER2_COMPA_vect)

8 Timer/Counter2 Compare Match A 9 Timer/Counter2 Compare Match B 10 Timer/Counter2 Overflow (TIMER2_OVF_vect)

11 Timer/Counter1 Capture Event 12 Timer/Counter1 Compare Match A

(TIMER1_COMPA_vect) 13 Timer/Counter1 Compare Match B (TIMER1_COMPB_vect)

(TIMER2_COMPB_vect)

(TIMER1_CAPT_vect)

16 Timer/Counter0 Compare Match B 17 Timer/Counter0 Overflow 18 SPI Serial Transfer Complete 19 USART Rx Complete 20 USART, Data Register Empty 21 USART, Tx Complete 22 ADC Conversion Complete 23 EEPROM Ready 24 Analog Comparator 25 2-wire Serial Interface (I2C) 26 Store Program Memory Ready

14 Timer/Counter1 Overflow

15 Timer/Counter0 Compare Match A

(TIMER0_COMPA_vect) (TIMER0_COMPB_vect) (TIMER0_OVF_vect) (SPI_STC_vect) (USART_RX_vect) (USART_UDRE_vect) (USART_TX_vect) (ADC_vect) (EE_READY_vect) (ANALOG_COMP_vect) (TWI_vect) (SPM_READY_vect)

(TIMER1_OVF_vect)



March 27th day.arduino.cc #ArduinoD21

- Limitações
 - Não se deve utilizar delay()
 - A função millis() não aumenta seu valor ao longo da interrupção
 - Não se deve utilizar comunicação UART





Código

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), trigger, CHANGE);






- Exercicío de fixação
 - Crie um sistema para medir a frequência de uma onda quadrada utilizando interrupções externas. Os pulsos da onda podem ser gerados utilizando um outro Arduino. Para isso, os pinos de alimentação dos Arduinos devem estar conectados.



Atividade desafio: Caldeira Industria

• LM741

LM741 Pinout Diagram

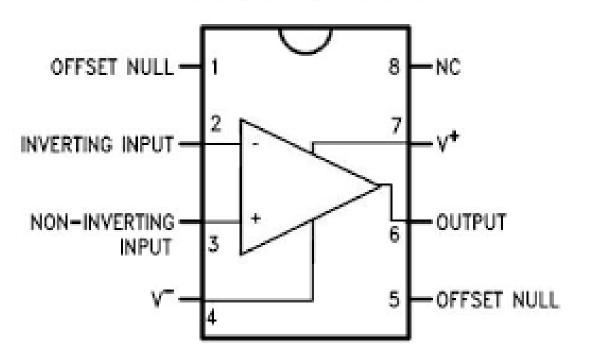



Atividade desafio: Caldeira Industrial



• Desafio:

 Crie um sistema que faça leituras de um sensor resistivo a cada 1/5 Hz. Além disso, nesses sistema deve haver um sensor de temperatura que rotacione um servo para a posição de 180° através de uma interrupção quando a temperatura ultrapassar o limiar de 117°. O servo deve voltar a posição 90° após algum tempo.



Obrigado por participar!

